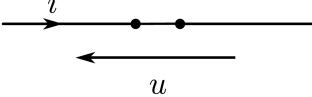
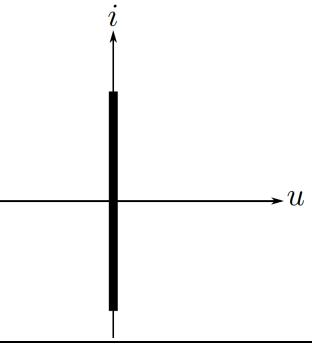
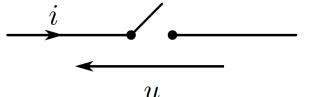
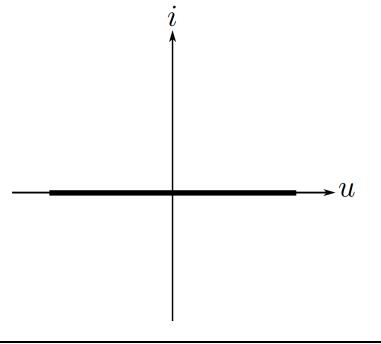
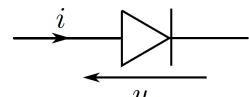
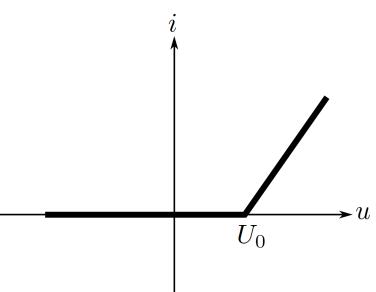
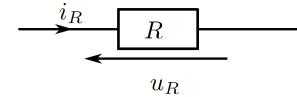
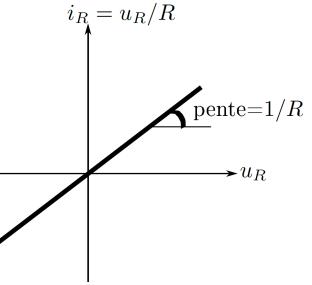
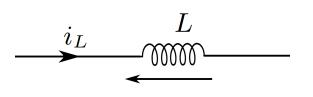
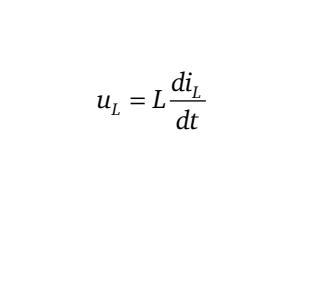
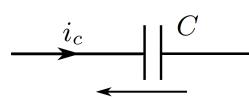
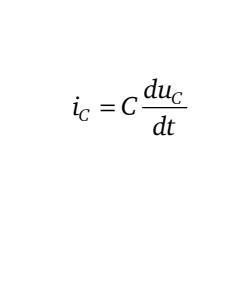
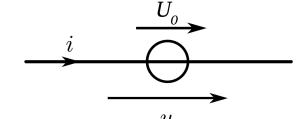
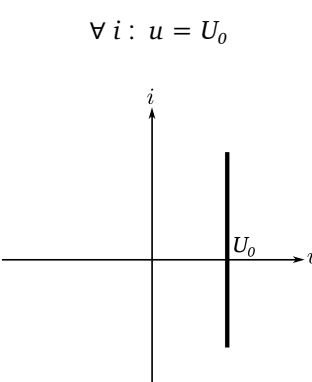
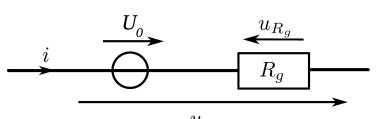
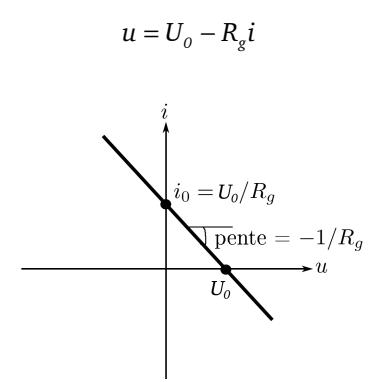


C1. CIRCUITS ÉLECTRIQUES DANS L'ARQS – §2.3 et 2.4

<p><i>fil de connexion</i></p>  	<p><i>interrupteur ouvert</i></p>  	<p><i>diode</i></p>  
<p><i>conducteur ohmique</i></p>  	<p><i>bobine idéale</i></p>  	<p><i>condensateur idéal</i></p>  
<p><i>source idéale de tension</i></p>  	<p><i>générateur de tension réel</i></p>  	<p><i>source idéale de courant</i></p> 